

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет
по дисциплине
«Современные методы защиты информации»
по лабораторной работе № 4
«Сумматор в квантовых схемах»

Выполнила:
студентка 4
курса группы
ИИ-22
Сокол С.М.
Проверила:
Хацкевич А.С.

Цель: ознакомление с выполнением простого сложения с помощью квантовых схем.

Постановка задачи:

- Изучить теоретический материал.
- Средствами Qiskit или используя средства интерактивной среды IBM Quantum Experience, создать квантовую схему полного сумматора.

A(input)	B(input)	X(carry input)	S(sum)	C(carry out)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Ход работы:

```
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit
from qiskit_aer import Aer
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

matplotlib.use('QtAgg')

def get_result(a: int, b: int, x: int, shots_count: int = 1024, test: bool = False) -> dict:
    # Определяем квантовые регистры
    a_reg = QuantumRegister(1, 'a')
    b_reg = QuantumRegister(1, 'b')
    x_reg = QuantumRegister(1, 'x')
    qt = QuantumRegister(6, 'temp') # Временные регистры

    cr = ClassicalRegister(2, 'c') # Классический регистр для измерений

    # Создаем квантовую цепь
    qc = QuantumCircuit(a_reg, b_reg, x_reg, qt, cr)

    # Инициализируем кубиты в зависимости от входных значений
    if test:
        qc.h(a_reg[0])
        qc.h(b_reg[0])
        qc.h(x_reg[0])
    else:
        if a:
            qc.x(a_reg[0]) # Устанавливаем A
        if b:
```

```

        qc.x(b_reg[0]) # Устанавливаем B
    if x:
        qc.x(x_reg[0]) # Устанавливаем X

# Квантовые операции
qc.cx(a_reg[0], qt[0]) # A -> T[0]
qc.cx(b_reg[0], qt[0]) # A xor B -> T[0]
qc.cx(x_reg[0], qt[0]) # A xor B xor X -> T[0]
qc.measure(qt[0], cr[0]) # Измеряем T[0] -> C[0]

# Операции CCNOT для вычисления AND
qc.ccx(a_reg[0], b_reg[0], qt[1]) # A and B -> T[1]
qc.ccx(a_reg[0], x_reg[0], qt[2]) # A and X -> T[2]
qc.ccx(b_reg[0], x_reg[0], qt[3]) # B and X -> T[3]

# Объединяем результаты с помощью CNOT и CCNOT
qc.cx(qt[2], qt[4])
qc.cx(qt[1], qt[4])
qc.ccx(qt[1], qt[2], qt[4]) # (A and B) or (A and X) -> T[4]

qc.cx(qt[4], qt[5])
qc.cx(qt[3], qt[5])
qc.ccx(qt[3], qt[4], qt[5]) # (A and B) or (A and X) or (B and X) -> T[5]

qc.measure(qt[5], cr[1]) # Измеряем T[5] -> C[1]

# Выполняем цепь с использованием симулятора Aer
simulator = Aer.get_backend('aer_simulator')
result = simulator.run(qc, shots=shots_count).result()
counts = result.get_counts(qc)

# Визуализируем цепь, если в тестовом режиме
if test:
    qc.draw(output='mpl')
    plt.show() # Выводим график

return counts

def main():
    shots = 10000
    temp = get_result(0, 0, 0, shots, True)

    print(f"{' A':>3s}|{' B':>3s}|{' X':>3s}|{' S':>3s}|{' C':>3s}|")
    print(f"{'---':>3s}|{'---':>3s}|{'---':>3s}|{'---':>3s}|{'---':>3s}|")

    for i in range(8):
        # Извлекаем входные аргументы из индекса итерации

```

```

arg_a = (i & 0x4) >> 2
arg_b = (i & 0x2) >> 1
arg_x = i & 0x1


res = get_result(arg_a, arg_b, arg_x, 1)

t = list(res.keys())[0]
s = t[0] # Результат S
c = t[1] # Результат C

print(f" {str(arg_a):>2s}| {str(arg_b):>2s}| {str(arg_x):>2s}||
{s:>2s}| {c:>2s}| {(temp[t] / shots):1.4f}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

 

A	B	X	S	C	
0	0	0	0	0	0.1239
0	0	1	0	1	0.3772
0	1	0	0	1	0.3772
0	1	1	1	0	0.3705
1	0	0	0	1	0.3772
1	0	1	1	0	0.3705
1	1	0	1	0	0.3705
1	1	1	1	1	0.1284

Вывод: ознакомились с выполнением простого сложения с помощью квантовых схем.